

Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo



SB4 Module 4COP

- Módulo de Sensorl
- 4 canales de sensor
- Módulo individual para barreras ópticas unidireccionales de seguridad SLA y para sistemas de seguridad (Apagado de emergencia) de 2 canales
- Control Microcontrolador
- Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP

Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo











Dimensiones

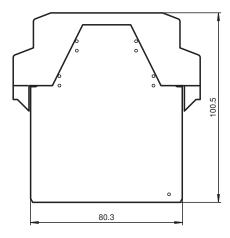

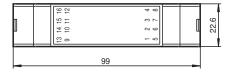

Datos técnicos


Datos generales		
Modo operativo	Función O	
Datos característicos de seguridad funcional		
Nivel de integridad de seguridad (SIL)	SIL 3	
Nivel de prestaciones (PL)	PL e	
Categoría	cat. 4	
Duración de servicio (T _M)	20 a	
Tipo	4	
Elementos de indicación y manejo		
Indicación de la función	LED amarillo (4x): Indicador luminoso Canal 1 4	

Datos técnicos		
Indicador de alarma de estabilidad		LED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 4
Elementos de mando		Conmutador DIP
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U_B	24 V CC \pm 20 $\%$, vía SB4 Housing
Entrada		
Corriente operativa		aprox. 7 mA
Conformidad		
Seguridad funcional		ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del producto		EN 61496-1
Autorizaciones y Certificados		
Conformidad CE		CE
Autorización UL		cULus
Autorización TÜV		TÜV
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		0 50 °C (32 122 °F)
Temperatura de almacenaje		-20 70 °C (-4 158 °F)
Datos mecánicos		
Grado de protección		IP20
Conexión		Terminales de rosca , sección del conductor 0,2 2 mm²
Material		
Carcasa		Poliamida (PA)
Masa		aprox. 150 g

Conexión

0000
0000
13 14 15 16 9 10 11 12
-‡-R4
‡ R3
-‡⊱R2
‡ R1
1 2 3 4 5 6 7 8
0000
0000

Terminal	Función	Nº Canal
1	Receptor 2 Entrada	Entrada
2	Receptor 2 +U	Canal 2
3	Emisor 2 +U	
4	Emisor 2 Salida	Salida
5	Receptor 1 Entrada	Entrada
6	Receptor 1 +U	Canal 1
7	Emisor 1 +U	
8	Emisor 1 Salida	Salida
9	Emisor 3 Salida	Salida
10	Emisor 3 +U	Canal 3
11	Receptor 3 +U	
12	Receptor 3 Entrada	Entrada
13	Emisor 4 Salida	Salida
14	Emisor 4 +U	Canal 4
15	Receptor 4 +U	
16	Receptor 4 Entrada	Entrada

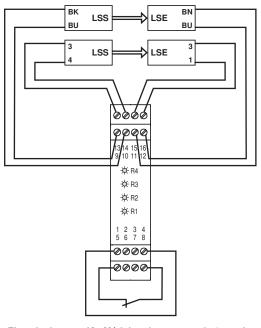

Ejemplo de conexión Módulotarjeta sensor de 4 canales (LSS = Barrera ópticas emisor;

LSE = Barrera óptica receptor)

Debe prestarse atención a las instrucciones de uso de la caja de seguridad.

Función

El módulo SB4-4COP de tarjetas sensoras de 4 canales facilita la conexión de barreras o rejillas fotoeléctricas o sensores de seguridad de contacto adherente en la versión de un canal. Además contiene el mando microcontrolador de la caja de

Este módulo sólo está incluido una vez en la caja de seguridad SB4 y debe colocarse en el lugar 2. Sobre el módulo se encuentra un puente insertable. Si el sistema contiene otros módulos, entonces se debe cambiar la conexión de este puente insertable a la última ranura.

Al encender el sistema, el software determina si está activada a un canal una barrera fotoeléctrica o un sensor de seguridad de contacto adherente y vigila su presencia durante el funcionamiento.

Los sensores de seguridad de contacto adherente que se conecten a la caja de seguridad deben trabajar según el principio de apertura. Un contacto abierto significa un "estado más seguro".

Los canales 1 y 2 así como 3 y 4 pueden ligarse al utilizar barreras fotoeléctricas a través de una función OR.




Debe tenerse en cuenta que al utilizar esta función debe mantenerse la eficacia de la Esto debe comprobarse en la instalación y en la puesta en marcha.

Modos de funcionamiento

En el módulo se encuentran 4 conmutadores DIP para seleccionar la operación OR de canales adyacentes (1 OR 2 y 3 OR 4). Para la selección de la función siempre hay que accionar dos conmutadores. Las funciones sólo son efectivas en barreras fotoeléctricas conectadas.

Posición de conmutadores DIP

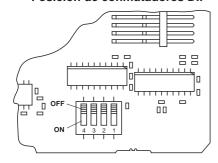

Inter- ruptor	Posici ón	Modo de funcionamiento
1 y 3	OFF	ninguna operación OR canal 1 y 2
	ON	operación OR canal 1 y 2
2 y 4	OFF	ninguna operación OR canal 3 y 4
	ON	operación OR canal 3 y 4

Indicaciones

Por cada canal hay un LED amarillo en la placa frontal del módulo.

Indicación	LED	Significado
R1 - R4	amarillo	Estado de barrera fotoeléctrica 1 4
		Desconectado: Haz de luz interrumpido Conectado: Haz de luz libre
		Parpadeante: Haz de luz libre, por debajo de la reserva de funcionamiento (frecuencia aprox. 2,5 Hz)
		Parpadeante rápido: Error (frecuencia aprox. 5 Hz)

www.pepperl-fuchs.com